

思考题


- 1. FPGA 是现场可编程门阵列，
 优点：灵活，有高层次内置模块，可以无限次编程，易于修改错误
 缺点：每次烧录后下电逻辑结构会丧失，面积较大速度较慢
- 2. UART 中断实现方案：
 核心目标：状态机进入对应状态时中断信号有效
 读取完毕寄存器后中断不再有效
 操作方法：修改 read_over 使之在被读寄存器后有效
 将 rs 引出作为中断信号
- 3. 看到 latch 没有和 FF（边沿触发器）一起出现在警告里就要小心
 是不是生成锁存器了…

P78CPU 文档
—(P6/7/8 工程化写玄学 bug 报告)—

数据通路设计：

	地址或地址范围	备注
数据存储器	0x0000_0000 至 0x0000_1FFF	
指令存储器	0x0000_3000 至 0x0000_4FFF	
PC 初始值	0x0000_3000	
Exception Handler 入口地址	0x0000_4180	所有硬件的中断服务程序入口
设备寄存器地址	0x0000_7F00 至 0x0000_7F0B 0x0000_7F10 至 0x0000_7F2B 0x0000_7F2C 至 0x0000_7F33 0x0000_7F34 至 0x0000_7F37 0x0000_7F38 至 0x0000_7F3F 0x0000_7F40 至 0x0000_7F43	定时器的 3 个寄存器 UART 的 7 个寄存器 64 位开关 32 位 LED 9 位 8 段数码管 8 个用户按键

6. 定时器的状态转移图如下

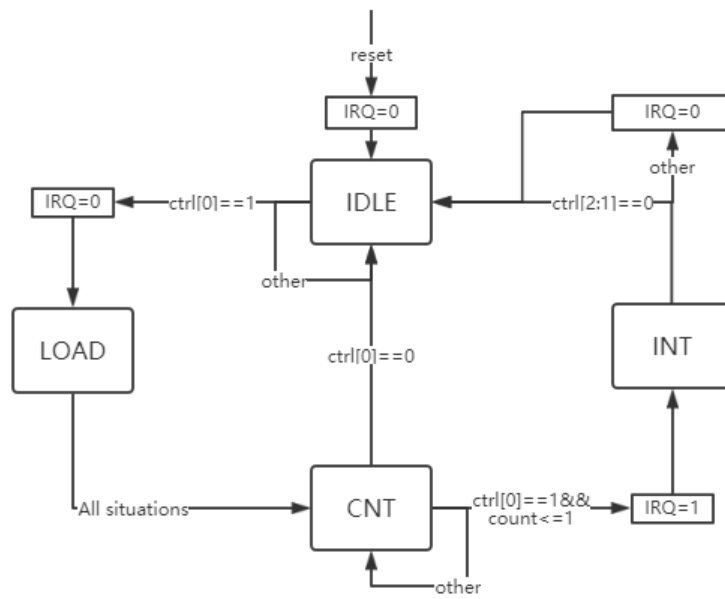

- 上图只表明状态的转换，对于定时器内部寄存器值的改变还需要参考其余说明
- 上图中带有IRQ的方框表示在状态转换过程中IRQ值的变化，并不代表状态，箭头上的表达式代表状态转换的条件
- IRQ的值表示的状态机内部的值，在屏蔽中断状态下不论状态机内部IRQ为何值，对外表现出IRQ恒为0
- 外部写入的优先级大于状态机自身状态转换的优先级，换一种说法，在外部向定时器写入数据的周期中，定时器的状态寄存器不会发生变化，也不会进行count自减的操作

SR寄存器

IM[7:2]: 6位中断屏蔽位, 分别对应6个外部中断


- ◆ 1-允许中断, 0-禁止中断

IE: 全局中断使能

- ◆ 1-允许中断; 0-禁止中断

EXL: 异常级

 - ◆ 1-进入异常, 不允许再中断; 0-允许中断
- ◆ 注意: 重入(在中断程序中仍然允许再次进行中断)需要OS的配合, 重点是堆栈



北京航空航天大学计算机学院
School of Computer Science and Engineering, Beihang University

CAUSE寄存器


IP[7:2]: 6位待决的中断位, 分别对应6个外部中断

- ◆ 记录当前哪些硬件中断正在有效
- ◆ 1-有中断; 0-无中断

ExcCode[6:2]: 异常编码, 记录当前发生的是什么异常

- ◆ 共计32种
- ◆ 与课程相关的主要异常类型

ExcCode	助记符	描述
0	Int	中断
10	RI	不识别(非法)指令
12	Ov	算数指令导致的异常(如add)

 

北京航空航天大学计算机学院
School of Computer Science and Engineering, Beihang University

正常各流水级部件

1. IFU

接口名称	类型	描述
clk	I	时钟信号
clr	I	复位信号
branch	I	跳转信号，为 1 时有效
npcout[31:0]	I	输入在跳转指令时需要跳转的地址
stall	I	暂停信号
instr	O	输出取出的指令
pc8	O	输出 pc+8 的值
intreq	I	中断信号

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当 clr 信号有效时 pc 被置为 0x00003000
2.	取指令	取出 pc 对应地址里的指令
3	生成下一指令地址	若 branch 有效，下一指令地址为 npc 否则为 pc+4
4	stall 响应	若 stall 有效，锁定 pc 寄存器使其值不再改变
5.	intreq 响应	若 intreq 有效跳转至 npc（此时是 0x00004180）

2. grf

接口名	类型	描述
clk	I	时钟信号
reset	I	异步复位信号，1 为有效
we	I	写使能信号，1 为有效
a1[4:0]	I	RD1 端口输出的寄存器的编号
a2[4:0]	I	RD2 端口输出的寄存器的编号
a3[4:0]	I	要写入的寄存器的编号
wd	I	要写入选定寄存器的数据
rd1	O	输出 A1 端口选中寄存器的值(进行转发)
rd2	O	输出 A2 端口选中寄存器的值（进行转发）

功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	复位	reset 信号有效时，所有寄存器的值置为 0
2	读寄存器	RD1,RD2 输出 A1,A2 选中寄存器的值
3	写寄存器	we 信号有效时 A3 选中的寄存器的值被写为 WD 的值

3. npc

接口名	类型	描述
npcop[1:0]	I	功能选择 00 依据 Imm 字段计算下一指令地址 01 依据指令后 26 位与 pc+4 高四位计算地址 02 输出 rd1 中的地址 03 0x00004180 04 eret 执行时需返回的地址
pc4	I	输入 pc+4

extout	I	输入 imm 进行 16 位扩展后的信号
rd1	I	输入 gpr 中 a1 选定寄存器的值
intsr	I	输入当前正在执行的指令
npcout	O	输出计算出的下一指令
intreq	I	中断信号, 若有效 npcot 为 0x4180
epc	I	eret 跳转地址

功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	实现立即数跳转	依据 Imm 字段计算下一指令地址
2	实现 j 类型跳转	依据指令后 26 位与 pc+4 高四位计算地址
3	实现寄存器跳转	输出 rd1 中的地址
4	实现 handler 跳转	输出 0x4180
5	实现 eret 跳转	输出 epc 的值 (epc 值已经过显式转发)

4. ext

接口名	类型	描述
imm[15:0]	I	输入 16 位待扩展立即数
extout[31:0]	O	输出扩展后 32 位数据
extop[1:0]	I	功能选择 00 无符号扩展, 01 有符号扩展, 02Lui 扩展

功能说明

序号	功能名称	功能描述
1	无符号扩展	高位补 16 个 0
2	有符号扩展	高位补 16 个符号位
3	Lui 扩展	低位补 16 个 0

5. cmp

接口名	类型	描述
[31:0]a	I	输入待比较数 a
[31:0]	I	输入待比较数 b
[31:0]zero32	O	输出 zeroextent(a==b)
gtz	O	输出 a>0
gez	O	输出 a>=0
ltz	O	输出 a<0
lez	O	输出 a<=0

功能说明

序号	功能名称	功能描述
1	相等判断	若 a==b 时有效

6. alu

接口名	类型	描述
a[31:0]	I	输入 alu 的第一个操作数
b[31:0]	I	输入 alu 的第二个操作数
aluop[1:0]	I	alu 功能选择

		00 输出 b, 01 为加运算, 10 为减运算, 11 为或运算,
aluout[31:0]	O	输出运算结果
overflow	O	输出有无溢出

功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	加运算	输出 $a1+a2$
2	减运算	输出 $a1-a2$
3	或运算	输出 $a1 a2$
4	输出 b	为提高 lui 等指令的性能并降低复杂度而预留

7. dm

接口名	类型	描述
addr[31:0]	I	DM 输入的地址
wd[31:0]	I	DM 要写入的数据
clk	I	时钟信号
clr	I	异步复位信号
we	I	写使能信号, 1 为有效, 将 A 端口选中的字写为 INPUT 中数据
dmout[31:0]	O	输出 addr 端口选中的字的值
be	I	输入字节使能

功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	复位	clr 信号有效时, 所有主存的值置为 0
2	读主存	输出 addr 端口选中的字的值
3	写主存	we 有效时将 addr 端口选中的字写为 wd 中数据

异常处理单元

1. Exc_i

接口名	方向	描述
instr_d	I	d 级指令
pc8_i	I	I 级指令的 pc8 值
bd_i	O	branch delayed 信号, 若为延迟槽指令则为 1
exccode_i	O	传递异常代码

功能说明

序号	功能名称	描述
1	判断取指异常	若 pc 越界或不对齐报 adel 异常
2	延迟槽指令判断	若为延迟槽指令则置 1

2. Exc_d

接口名	方向	描述
instr_d	I	输入 d 级指令
exccode_i	I	输入 i 级传递的 exccode
bd_i	I	输入是否延迟槽指令
exccode_d	O	输出 exccode
bd_d	O	输出 bd

功能说明

序号	功能名称	描述
1	检查不识别指令	若指令未被识别则报 ri 异常
2	传递前级异常	若本级无异常则传递前级 exccode

3. exc_e

接口名	方向	描述
instr_e	I	输入 e 级指令
overflow	I	输入 overflow 判断结果
bd_d	I	输入前级 bd
exccode_d	I	输入前级 exccode
bd_e	O	输出 bd
exccode_e	O	输出 exccode

功能说明

序号	功能名称	描述
1	检查算数溢出	若 add sub 算数溢出报 ov 异常
2	传递前级异常	若本级无异常则传递前级 exccode

4. exc_m

接口名	方向	描述
instr_m	I	输入 m 级指令
ao_m	I	输入 m 级地址总线
exccode_e	I	输入前级 exccode
bd_e	I	输入前级 bd
exccode_m	O	输出 exccode
bd_m	O	输出 bd

功能说明

序号	功能名称	描述
1	判断读/写异常	若读写地址不对齐/地址越界/写不该写的地址 报对应的异常
2	传递前级异常	若本级无异常则传递前级 exccode

协处理器单元 0

接口名	方向	描述
clk	I	时钟信号
clr	I	复位信号
a1	I	读寄存器编号
a2	I	写寄存器编号
wdbus	I	写入数据
pc8_m	I	写入 m 级异常/中断受害指令地址
bdin	I	写入 m 级异常/中断受害指令是否为延迟槽指令
hwint	I	输入 6 个外部设备中断信号
exccodein	I	输入 m 级异常/中断编号
we	I	CP0 寄存器写使能
exlclr	I	关中断使能
cp0_rd	O	cp0 读出数据
cp0_epc	O	epc 寄存器的值

intreq	O	中断信号
--------	---	------

功能说明

序号	功能名称	描述
1	复位	若 clr 信号有效实施复位操作
2	外部中断响应	若外部中断到来且全局允许中断且不在中断时 保存 epc 值为 pc_m(pc_m-4 若为延迟槽) 保存 cause 寄存器的值 exl 置位为 1 cause exccode 段置位 00000
3	异常响应	若 m 级指令异常且全局允许中断且不在中断时 保存 epc 值为 pc_m(pc_m-4 若为延迟槽) 保存 cause 寄存器的值 exl 置位为 1
4	关中断信号	若有效 exl 置位 0
5	写 CP0 寄存器	若写使能有效, 写入对应编号的寄存器
6	读 CP0 寄存器	输出对应编号的寄存器值

Bridge 设计

接口名	方向	描述
we	I	写使能信号
addrbus	I	地址总线
wdbus	I	数据总线
bridge_rd	O	读出数据
hwint	O	输出中断位
t_addr	O	输出地址
t_wd	O	写入数据
t_we	O	写使能
t_rd0	I	定时器读数据
t_int0	I	定时器中断
uart_rd	O	uart 读数据
uart_int	I	uart 中断
stb	O	uart 选中信号
switch_rd	I	开关输出
switch_int	O	开关中断
led_rd	I	led 读入
tube8_rd	I	8 段数码管读入
userkey_rd	I	用户按键读入
userkey_int	O	用户按键中断

新增支持半字/字节模块

M 级 dmdecode

接口名	方向	描述
wordmode	I	输入 BE 的译码模式
addr	I	输入当前要读取的地址

be	O	输出 BE 译码结果
----	---	------------

功能说明

编号	功能	描述
1	BE 译码	根据输入输出 BE 的值

W 级 dmcut

接口名	方向	描述
dmout	I	输入完整 DM 输出结果
ao_w	I	输入当前地址
dr_w	O	输出需要的结果
wordmode	I	输入字节/半字/字模式

功能说明

编号	功能	描述
1	无符号半字	输出无符号扩展的指定半字
2	有符号半字	输出有符号扩展的指定半字
3	无符号字节	输出无符号扩展的指定字节
4	有符号字节	输出有符号扩展的指定字节
5	整字输出	输出完整的字

新增各个驱动模块定义

miniuart

接口名	方向	描述
ADD_I	I	寄存器地址
DAT_I	I	地址
DAT_O	O	读输出输出
STB_I	I	选中信号
WE_I	I	写使能
CLK_I	I	时钟信号
RST_I	I	复位信号
RXD	I	输入数据线
TXD	O	输出数据线
uartint	O	中断信号

Switch

接口名	方向	描述
dip_switch0,	I	各个开关电平输入
dip_switch1		
dip_switch2,		
dip_switch3,		
dip_switch4		
dip_switch5,		
dip_switch6,		
dip_switch7,		
clk	I	时钟信号
reset	I	复位

switch_rd	O	读出数据
switch_int	O	中断信号

Userkeydriver

接口名	方向	描述
clk	I	时钟信号
clr	I	清零信号
user_key	I	用户按键输入
userkey_rd	O	用户按键读取
userkey_int	O	中断信号

Led

接口名	方向	描述
clk	I	时钟信号
clr	I	清零信号
led_light	I	led 输出
led_rd	O	led 读取
t_wd	I	写入数据
t_we	I	写使能信号
addr	I	地址

接口名	方向	描述
digital_tube0	O	数码管显示信号
digital_tube1	O	
digital_tube2	O	
sel0	O	片选信号 0
sel1	O	片选信号 1
sel2	O	片选信号 2
clk	I	时钟
clr	I	清零
t_addr	I	地址
t_we	I	写使能
t_wd	I	写入数据
octled_rd	O	数码管读出数据

各级流水线寄存器

```

module Dpipe (clk,clr,en,npcout,iseret,
              instr_i,pc8_i,bd_i,exccode_i,
              instr_d,pc8_d,bd_d,exccode_d);

3 module Epipe(clk,clr,stall,
4   res_d,instr_d,a1_d,a2_d,a3_d,v1_d,v2_d,oth_d,pc8_d,bd_d,exccode_d,
5   res_e,instr_e,a1_e,a2_e,a3_e,v1_e,v2_e,oth_e,pc8_e,bd_e,exccode_e);


```

```

3 module Mpipe(clk,clr,
4   res_e,instr_e,a2_e,a3_e,v2_e,ao_e,pc8_e,bd_e,exccode_e,
5   res_m,instr_m,a2_m,a3_m,v2_m,ao_m,pc8_m,bd_m,exccode_m);

```

DATAPATH 及 CP0, BRIDGE,TIMER 缩略图

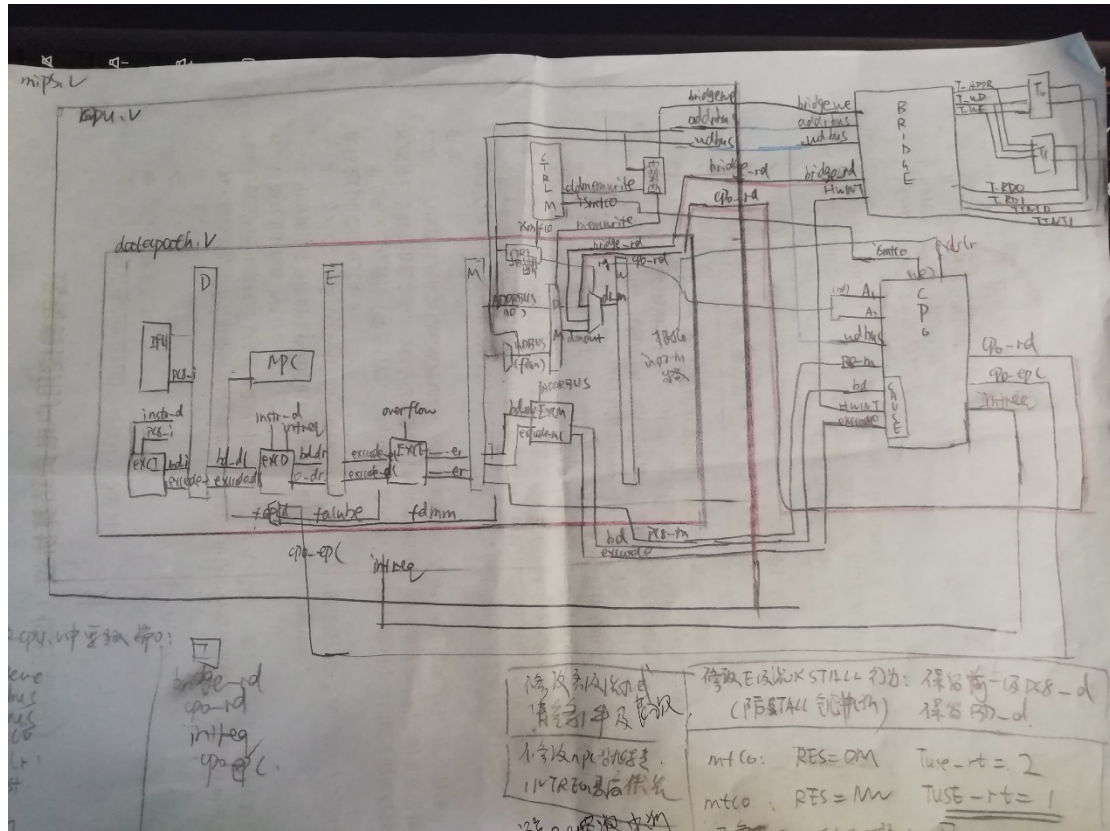

控制器设计：

控制器部分基本沿用 P5 设计

1. 常规控制器设计

线网类型变量：

```

assign isbeq=(op=='beq');
assign isbne=(op=='bne');
assign ismfc0=(op=='cop0&&rs=='mfc0_rs');
assign ismtc0=(op=='cop0&&rs=='mtc0_rs');
assign wordmode=(op=='lbu')?'wm_bu:
  (op=='lh'||op=='sh')?'wm_hs:
  (op=='lhu')?'wm_hu:
  (op=='lb'||op=='sb')?'wm_bs:
  'wm_wd;

assign mdop=((op=='special')&&funct=='divu_funct&&instr[15:6]==0)?'md_divu:
  ((op=='special')&&funct=='div_funct&&instr[15:6]==0)?'md_div:
  ((op=='special')&&funct=='multu_funct&&instr[15:6]==0)?'md_multu:
  'md_mult;

assign usemd=(op=='special&&instr[20:6]==0&&(funct=='mthi_funct||funct=='mtlo_funct)
  ||(op=='special&&instr[25:16]==0&&instr[10:6]==0&&(funct=='mfhi_funct||funct=='mflo_funct)
  ||(op=='special&&funct=='divu_funct&&instr[15:6]==0)
  ||(op=='special&&funct=='div_funct&&instr[15:6]==0)
  ||(op=='special&&funct=='multu_funct&&instr[15:6]==0)
  ||(op=='special&&funct=='mult_funct&&instr[15:6]==0));

assign start=(op=='special&&funct=='divu_funct&&instr[15:6]==0)
  ||(op=='special&&funct=='div_funct&&instr[15:6]==0)
  ||(op=='special&&funct=='multu_funct&&instr[15:6]==0)
  ||(op=='special&&funct=='mult_funct&&instr[15:6]==0);

```

Addu add subu sub and or xor nor

```

if(op=='special' && shamt==0 && (funct=='addu_funct' || funct=='add_funct' || funct=='subu_funct' || funct=='sub_funct'
    || funct=='and_funct' || funct=='or_funct' || funct=='xor_funct' || funct=='nor_funct'))
begin//addu addu subu sub and or xor nor
debug=1;
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<='regdst_rd; otherctrl<=0;
alusrc<='alusrc_rd2; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
if (funct=='addu_funct' || funct=='add_funct')
    aluop<='alu_add;
else if(funct=='subu_funct' || funct=='sub_funct')
    aluop<='alu_sub;
else if(funct=='and_funct')
    aluop<='alu_and;
else if(funct=='or_funct')
    aluop<='alu_or;
else if(funct=='xor_funct')
    aluop<='alu_xor;
else if(funct=='nor_funct')
    aluop<='alu_nor;
else
    aluop<='alu_debug;
end

```

ori andi xori

jr

addiu addi

```

else if(op=='ori' || op=='andi' || op=='xori')
begin//ori andi xori
debug=2;
branch<=0; npcop<=0; extop<='ext_unsign; regdst<='regdst_rt; otherctrl<='oth_ext;
alusrc<='alusrc_oth; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
if(op=='ori')
    aluop<='alu_or;
else if(op=='andi')
    aluop<='alu_and;
else if(op=='xori')
    aluop<='alu_xor;

end

else if(op=='special' && shamt==0 && funct=='jr_funct' && instr[20:6]==0)
begin//jr
branch<=1; npcop<='npc_reg; extop<=0; regdst<=0; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<=0; regwrite<=0;
end

else if(op=='addiu' || op=='addi')
begin//addiu addi
branch<=0; npcop<=0; extop<='ext_sign; regdst<='regdst_rt; otherctrl<='oth_ext; aluop<='alu_add;
alusrc<='alusrc_oth; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
end

```

lw lh lhu lb lbu

sw sb sh

sll sra srl

sllv srlv srav

```

else if(op=='lw' || op=='lh' || op=='lhu' || op=='lb' || op=='lbu')
begin//lw lh lhu lb lbu
branch<=0; npcop<=0; extop<='ext_sign; regdst<='regdst_rt; otherctrl<='oth_ext; aluop<='alu_add;
alusrc<='alusrc_oth; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_dr; regwrite<=1;
end

else if(op=='sw' || op=='sb' || op=='sh')
begin//sw sb sh
branch<=0; npcop<=0; extop<='ext_sign; regdst<=0; otherctrl<='oth_ext; aluop<='alu_add;
alusrc<='alusrc_oth; memwrite<=1; memtoreg<=0; regwrite<=0;
end

else if(op=='special' && rs==0 && (funct=='sll_funct' || funct=='sra_funct' || funct=='srl_funct'))
begin//sll sra srl
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<='regdst_rd; otherctrl<=0;
alusrc<='alusrc_rd2; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
if(funct=='sll_funct') aluop<='alu_sll;
else if(funct=='srl_funct') aluop<='alu_srl;
else if(funct=='sra_funct') aluop<='alu_sra;

end

else if(op=='special' && shamt==0 && (funct=='sllv_funct' || funct=='srlv_funct' || funct=='srav_funct'))
begin//sllv srlv srav
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<='regdst_rd; otherctrl<=0;
alusrc<='alusrc_rd2; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
if (funct=='sllv_funct') aluop<='alu_sllv;
else if(funct=='srlv_funct') aluop<='alu_srlv;
else if(funct=='srav_funct') aluop<='alu_srav;

end

```

slt sltu

slti sltiu
beq bgtz bgez blez bltz bne
lui

```

else if(op=='special' && shamt==0 && (funct=='slt_funct' || funct=='sltu_funct'))
begin//slt sltu
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<='regdst_rd; otherctrl<=0;
alusrc<='alusrc_rd2; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
if(funct=='slt_funct') aluop<='alu_slt;
else if(funct=='sltu_funct') aluop<='alu_sltu;
end
else if(op=='slti' || op=='sltiu')
begin//slti sltiu
branch<=0; npcop<=0; extop<='ext_sign; regdst<='regdst_rt; otherctrl<='oth_ext;
alusrc<='alusrc_oth; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
if(op=='slti') aluop<='alu_slt;
else if(op=='sltiu') aluop<='alu_sltu;
end
else if(op=='beq' || op=='bne'
|| ((op=='bgtz' || op=='blez') && rt==0)
|| op=='bgezbltz')
begin//beq bgtz blez bgez bltz bne
branch<=1; npcop<='npc_l6; extop<='ext_sign; regdst<=0; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<=0; regwrite<=0;
end
else if(op=='lui')
begin//lui
branch<=0; npcop<=0; extop<='ext_lui; regdst<='regdst_rt; otherctrl<='oth_ext; aluop<='alu_oth;
alusrc<='alusrc_oth; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
end

```

Jal j jalr eret mfc0

```

else if(op=='jal')
begin//jal
branch<=1; npcop<='npc_26; extop<=0; regdst<='regdst_31; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_pc; regwrite<=1;
end
else if (op=='j')
begin//j
branch<=1; npcop<='npc_26; extop<=0; regdst<=0; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<=0; regwrite<=0;
end
else if(op=='special' && funct=='jalr_funct' && shamt==0)
begin//jalr
branch<=1; npcop<='npc_reg; extop<=0; regdst<='regdst_rd; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_pc; regwrite<=1;
end
else if(instr=='eret')
begin//eret
branch<=1; npcop<='npc_epc; extop<=0; regdst<=0; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<=0; regwrite<=0;
end
else if(op=='cop0' && rs=='mfc0_rs' && instr[10:0]==0)
begin//mfc0
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<='regdst_rt; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_dr; regwrite<=1;
end

```

Mtc0 mult multu div divu mfhi mflo mthi mtlo

```

else if(op=='cop0' && rs=='mtc0_rs' && instr[10:0]==0)
begin//mtc0
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<=0; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<=0; regwrite<=0;
end
else if(op=='special' && instr[15:6]==0 && (funct=='mult_funct' || funct=='multu_funct' || funct=='div_funct' || funct=='divu_funct'))
begin//mult multu div divu
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<=0; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<='alusrc_rd2; memwrite<=0; memtoreg<=0; regwrite<=0;
end
else if(op=='special' && (funct=='mfhi_funct' || funct=='mflo_funct'))
begin//mfhi mflo
debug=15;
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<='regdst_rd; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<='alusrc_rd2; memwrite<=0; memtoreg<='memtoreg_ao; regwrite<=1;
end
else if(op=='special' && (funct=='mthi_funct' || funct=='mtlo_funct'))
begin//mthi mtlo
debug=16;
branch<=0; npcop<=0; extop<=0; regdst<=0; otherctrl<=0; aluop<=0;
alusrc<=0; memwrite<=0; memtoreg<=0; regwrite<=0;
end

```

AT 控制器

Tuse_rs

```
if(
    (op=='special&&(
        funct=='addu_funct||funct=='subu_funct||funct=='add_funct||funct=='sub_funct
        ||funct=='and_funct||funct=='or_funct||funct=='xor_funct||funct=='nor_funct
        ||funct=='sllv_funct||funct=='srlv_funct||funct=='sra_v_funct
        ||funct=='slt_funct||funct=='sltu_funct
        ||funct=='mult_funct||funct=='multu_funct||funct=='div_funct||funct=='divu_funct
        ||funct=='mtlo_funct||funct=='mthi_funct
    ))
    ||op=='ori||op=='andi||op=='addiu||op=='addi||op=='xori
    ||op=='lw||op=='lh||op=='lb||op=='lbu||op=='lhu
    ||op=='sw||op=='sb||op=='sh
    ||op=='slti||op=='sltiu
)
    tuse_rs<=1;
else if(op=='special&&(funct=='jr_funct||funct=='jalr_funct)
    || op=='beq||op=='bne||op=='bgtz||op=='blez||op=='bgezbltz)
    tuse_rs<=0;
else
    tuse_rs<=3;
,,
```

Tuse_rt

```
if(
    (op=='special&&(
        funct=='addu_funct||funct=='subu_funct||funct=='add_funct||funct=='sub_funct
        ||funct=='and_funct||funct=='or_funct||funct=='xor_funct||funct=='nor_funct
        ||funct=='sll_funct||funct=='srl_funct||funct=='sra_funct
        ||funct=='sllv_funct||funct=='srlv_funct||funct=='sra_v_funct
        ||funct=='slt_funct||funct=='sltu_funct
        ||funct=='mult_funct||funct=='multu_funct||funct=='div_funct||funct=='divu_funct
    ))
    ||(op=='cop0&&rs=='mtc0_rs))
    tuse_rt<=1;
else if(op=='beq||op=='bne)
    tuse_rt<=0;
else if(op=='sw||op=='sb||op=='sh)
    tuse_rt<=2;
else
    tuse_rt<=3;
,,
```

Res

```
if(
    (op=='special&&(
        funct=='addu_funct||funct=='subu_funct||funct=='add_funct||funct=='sub_funct
        ||funct=='and_funct||funct=='or_funct||funct=='xor_funct||funct=='nor_funct
        ||funct=='sll_funct||funct=='srl_funct||funct=='sra_funct
        ||funct=='sllv_funct||funct=='srlv_funct||funct=='sra_v_funct
        ||funct=='slt_funct||funct=='sltu_funct
        ||funct=='mflo_funct||funct=='mfhi_funct
    ))
    ||op=='ori||op=='andi||op=='addiu||op=='addi||op=='xori||op=='slti||op=='sltiu)
    res_d<='alu;
else if(op=='jal||op=='special&&funct=='jalr_funct)
    res_d<='pc;
else if(op=='lw||op=='lb||op=='lbu||op=='lh||op=='lhu
    ||(op=='cop0&&rs=='mfc0_rs))
    res_d<='dm;
else if(op=='lui)
    res_d<='other;
else
    res_d<='nw;
```

STALL 控制器：无任何修改


```

assign stall_rs01e=(tuse_rs==0)&&(res_e=='alu')&&(a1_d==a3_e)&&(a1_d!=0);
assign stall_rs02e=(tuse_rs==0)&&(res_e=='dm')&&(a1_d==a3_e)&&(a1_d!=0);
assign stall_rsl2e=(tuse_rs==1)&&(res_e=='dm')&&(a1_d==a3_e)&&(a1_d!=0);
assign stall_rs01m=(tuse_rs==0)&&(res_m=='dm')&&(a1_d==a3_m)&&(a1_d!=0);
assign stall_rs=stall_rs01e|stall_rs02e|stall_rsl2e|stall_rs01m;

assign stall_rt01e=(tuse_rt==0)&&(res_e=='alu')&&(a2_d==a3_e)&&(a2_d!=0);
assign stall_rt02e=(tuse_rt==0)&&(res_e=='dm')&&(a2_d==a3_e)&&(a2_d!=0);
assign stall_rtl2e=(tuse_rt==1)&&(res_e=='dm')&&(a2_d==a3_e)&&(a2_d!=0);
assign stall_rt01m=(tuse_rt==0)&&(res_m=='dm')&&(a2_d==a3_m)&&(a2_d!=0);
assign stall_rt=stall_rt01e|stall_rt02e|stall_rtl2e|stall_rt01m;

assign stall=stall_rs|stall_rt;

```

转发控制器：无任何修改

```

31 assign fvlldctrl=(res_e=='pc' && a1_d==a3_e && a1_d!=0)?`fd_pc8_e:
32      (res_e=='other' && a1_d==a3_e && a1_d!=0)?`fd_oth_e:
33      (res_m=='alu' && a1_d==a3_m && a1_d!=0)?`fd_ao_m:
34      (res_m=='pc' && a1_d==a3_m && a1_d!=0)?`fd_pc8_m:
35      `fd_rd;
36 assign fv2dctrl=(res_e=='pc' && a2_d==a3_e && a2_d!=0)?`fd_pc8_e:
37      (res_e=='other' && a2_d==a3_e && a2_d!=0)?`fd_oth_e:
38      (res_m=='alu' && a2_d==a3_m && a2_d!=0)?`fd_ao_m:
39      (res_m=='pc' && a2_d==a3_m && a2_d!=0)?`fd_pc8_m:
40      `fd_rd;
41 assign faluaectrl=(res_m=='pc' && a1_e==a3_m && a1_e!=0)?`falu_pc8_m:
42      (res_m=='alu' && a1_e==a3_m && a1_e!=0)?`falu_ao_m:
43      (res_w=='nw' && a1_e==a3_w && a1_e!=0)?`falu_wd_w:
44      `falu_v;
45 assign falubectrl=(res_m=='pc' && a2_e==a3_m && a2_e!=0)?`falu_pc8_m:
46      (res_m=='alu' && a2_e==a3_m && a2_e!=0)?`falu_ao_m:
47      (res_w=='nw' && a2_e==a3_w && a2_e!=0)?`falu_wd_w:
48      `falu_v;
49 assign fdmmctrl=(res_w=='nw' && a2_m==a3_w && a2_m!=0)?1:0;

```

(epc 的转发在 datapath 中独立完成，不受 forward 控制器的控制)

(乘除模块的暂停，中止，回滚在 datapath 中完成)

测试程序

1. 计算器

```

loop:
    lw $s0,0x7f2c($0)
    lw $s1,0x7f30($0)
    lw $s2,0x7f40($0)

    ori $s3,$0,1
    bne $s3,$s2,else1
    nop
    addu $s4,$s0,$s1
    j end
    nop
else1:
    ori $s3,$0,2
    bne $s3,$s2,else2
    nop

```

```

        subu $s4,$s0,$s1
        j end
        nop
else2:
ori $s3,$0,4
bne $s3,$s2,else3
nop
        or $s4,$s0,$s1
        j end
        nop
else3:
ori $s3,$0,8
bne $s3,$s2,else4
nop
        and $s4,$s0,$s1
        j end
        nop
else4:
ori $s3,$0,16
bne $s3,$s2,else5
nop
        xor $s4,$s0,$s1
        j end
        nop
else5:
ori $s3,$0,32
bne $s3,$s2,else6
nop
        nor $s4,$s0,$s1
        j end
        nop
else6:
ori $s3,$0,64
bne $s3,$s2,else7
nop
        slt $s4,$s0,$s1
        j end
        nop
else7:
ori $s3,$0,128
bne $s3,$s2,end
nop
        sllv $s4,$s0,$s1
        j end

```



```

        nop
end:
sw $s4,0x7f38($0)
sw $s4,0x7f34($0)
j loop
nop

```

2. 倒计时

```

.text
1.    ori $s0,$0,11
2.    li $s1,20000000
3.    sw $s0,0x7f00($0)#CTRL
4.    sw $s1,0x7f04($0)#PRESET
5. loop:
6.    lw $s2,0x7f2c($0)#switch
7.    beq $s2,$s3,end#s3 switch old value
8.    nop
9.        move $s3,$s2
10.       move $s4,$s3#$s4 counting
11.    end:
12.    sw $s4,0x7f38($0)
13.    j loop
14.    nop
15. .ktext 0x4180
16.    blez $s4,else
17.    nop
18.        addiu $s4,$s4,-1
19.        j endif
20.    nop
21.    else:
22.        ori $s4,$0,0
23.    endif:
24.    eret
25.    nop
26.
27.

```

3.UART

```

1. .text
2. #k0 is start k1 is end
3. ori $a1,$0,32
4. start:
5. slt $t7,$k0,$k1
6. beq $t7,$0,else
7. nop

```

```
8.      loop:
9.          lw $a0,0x7f20($0)
10.         andi $a0,$a0,32
11.         bne $a0,$a1,loop
12.         nop
13.         lw $a3,0($k0)
14.         addiu $k0,$k0,4
15.         sw $a3,0x7f10($0)
16.         sw $k0,0x7f38($0)
17.
18.else:
19.j start
20.nop
21.
22..ktext 0x4180
23.lw $a2,0x7f10($0)
24.sw $a2,0($k1)
25.addiu $k1,$k1,4
26.eret
27.
```